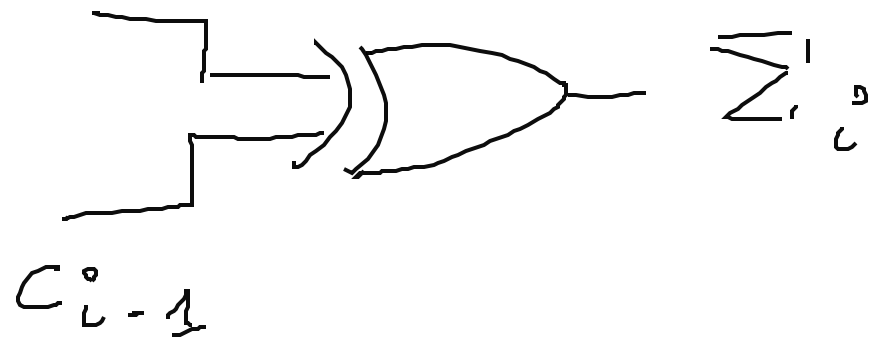


b) Localiser  $C_2$ ,  $C_3$  et  $C_4$



Comparaison 2 solutions pour un  
additionneur de 4 bits

→ solution quest. 3)

→ solution 74LS 283

parallèle  
car les  $C_i$  sont calculés  
directement à partir des  
 $a_i / b_i$

alors que pour le question 3) les  $C_i$