
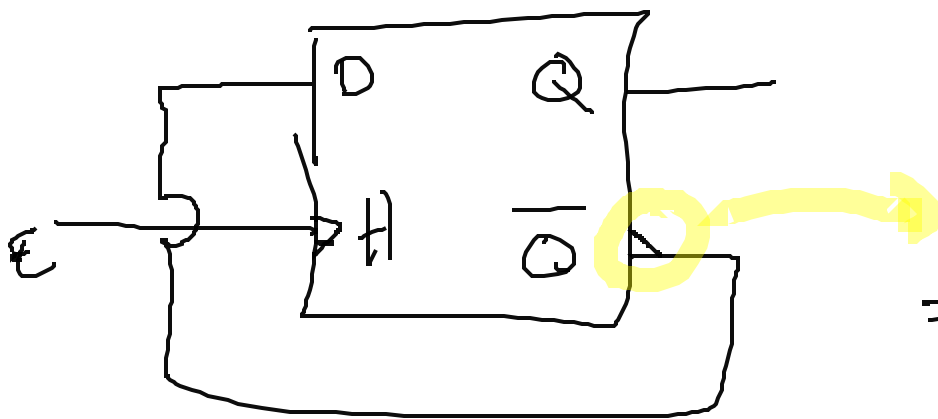
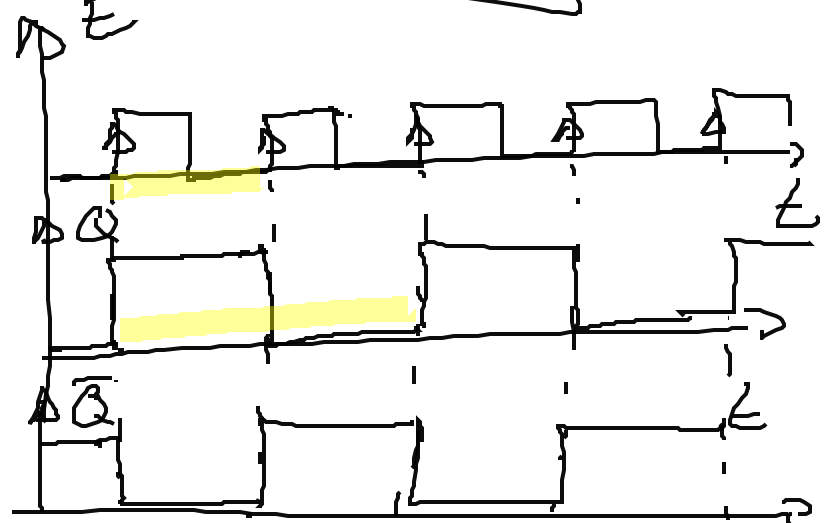


Sequence 2 = Séquentiel

2.1

Table de vérité

H	D	Q	Q'
0 ou 1	X	Q _{m-1}	Q' _{m-1}
0	0	0	1
1	1	1	0

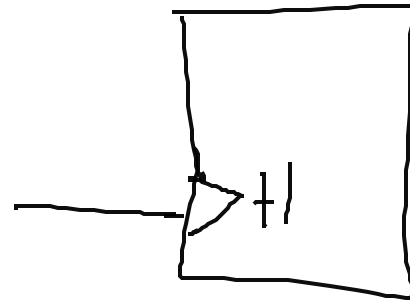

inversée
 = \overline{Q}

⇒ horloge avec doublement de période