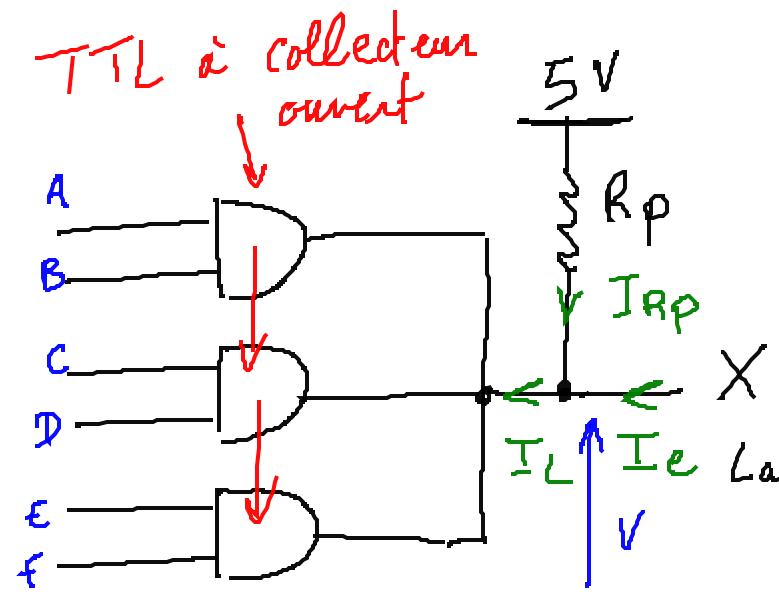


Exercice 6.2:



$$R_p \cdot I_{Rp} = 5 - V$$

$$R_p = \frac{5 - V}{I_{Rp}}$$

$$I_{Rp} = I_L - I_e$$

La sortie X pilote
 4 portes TTL standard

poly de cours p 74

TTL à collecteur ouvert

