



de AA' : Adaptation si

$$Z_{gde AA'} = Z_{de AA'}$$

$$R_s = Z_e$$

de BB' : adaptation si

$$Z_{gde BB'} = Z_{de BB'}$$

$$Z_s = R$$

$Z_s : (R_s // C)$ série avec L
 (on éteint le géné)

