
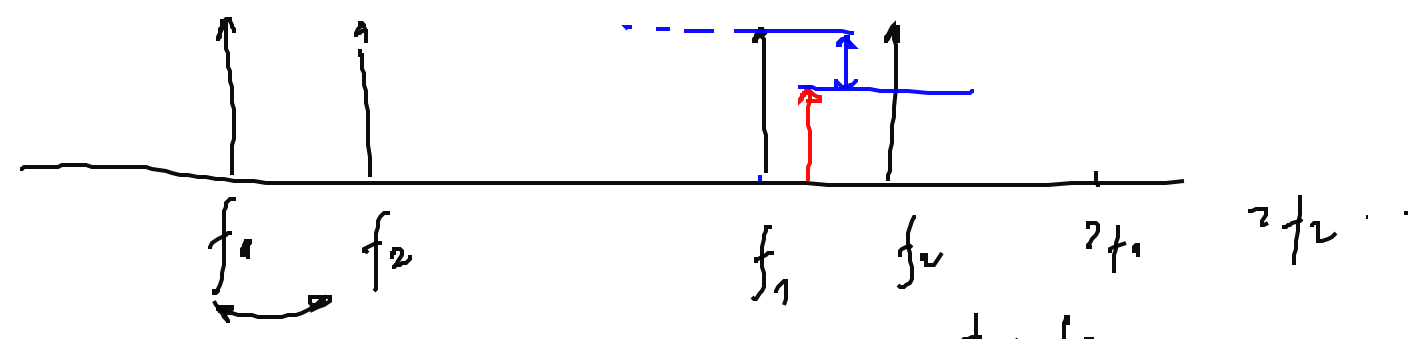
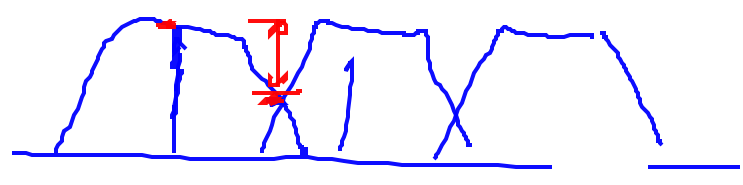
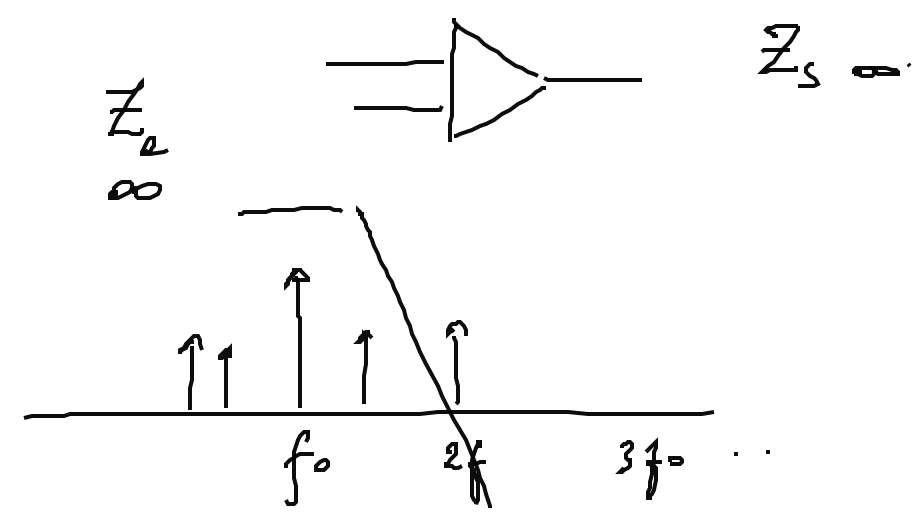


Ex 9.2

Les Filtres actifs d'ordre 2.

- * amplificateur.
- * cascade.

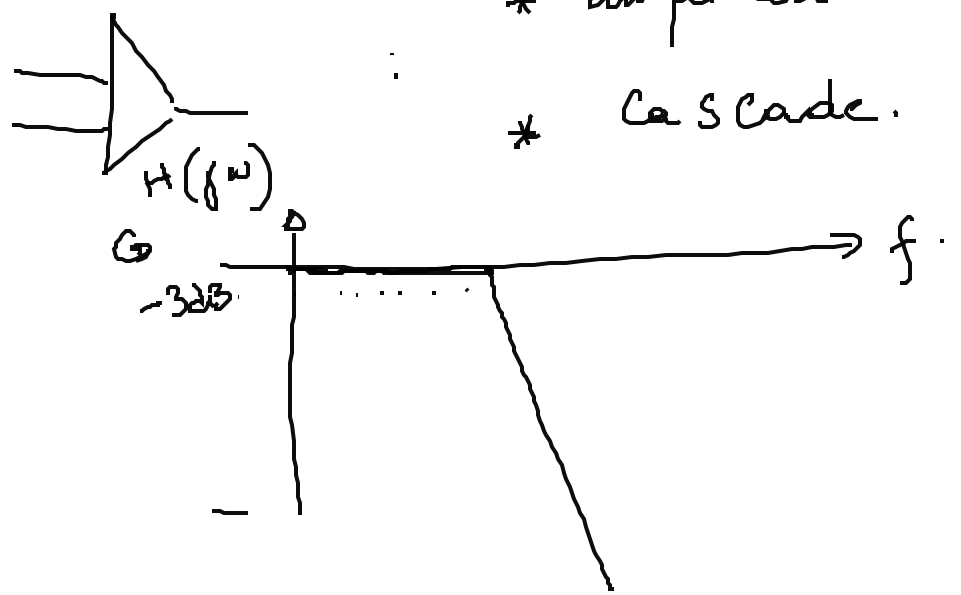

$$\begin{aligned}
 & f_1 + f_2 \\
 & f_1 - f_2 \\
 & \boxed{2f_1 - f_2}
 \end{aligned}$$